



Oscar Novelo Lezama

Ingeniería en Tecnologías de la
información y negocios digitales

ACTIVIDAD 7-TABLAS DE LA VERDAD (CIRCUITO)

Algoritmos y programación

Anáhuac Mayab

Profesor: Lizbeth Hernández Olan

26/08/2026



Tabla y circuito 1

p	q	p AND q	NOT q	(p AND q) OR (NOT q)
V	V	v	f	v
V	F	f	v	v
F	V	f	f	f
F	F	f	v	v

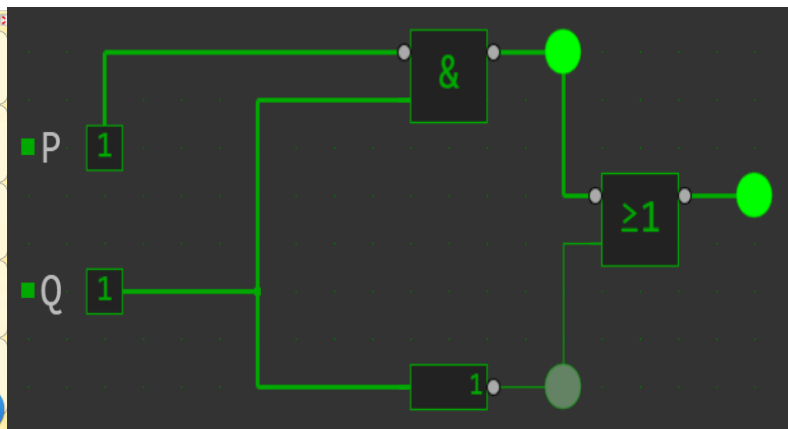


Tabla y circuito 2

2. NOT (p OR q) AND (p OR q)

p	q	p OR q	NOT (p OR q)	NOT (p OR q) AND (p OR q)
V	V	v	f	f
V	F	v	f	f
F	V	v	f	f
F	F	f	v	f

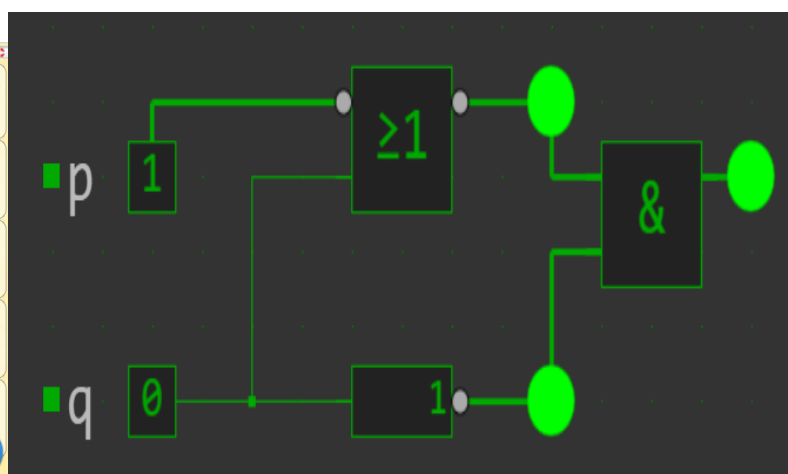


Tabla y circuito 3

3. [(p OR q) AND q] OR (NOT q)

p q	p OR q	(p OR q) AND q	NOT q	[(p OR q) AND q] OR (NOT q)
V V	v	v	f	v
V F	v	f	v	v
F V	v	v	f	v
F F	f	f	v	v

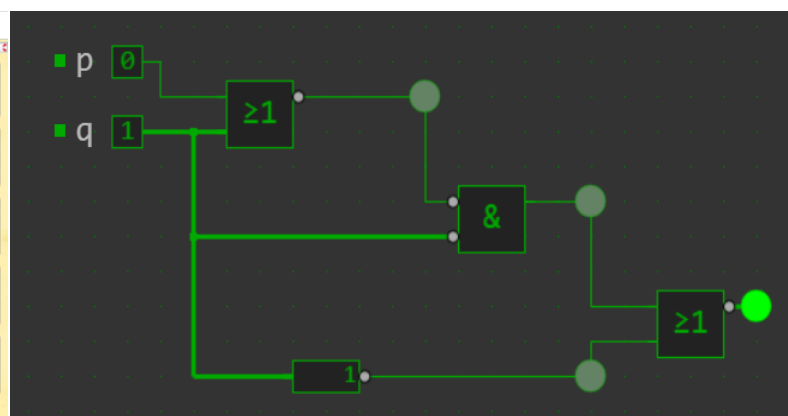


Tabla y circuito 4

4. $[(p \vee q) \wedge q] \wedge (\neg q)$

p q	p OR q	(p OR q) AND q	NOT q	[(p OR q) AND q] AND (NOT q)
V V	v	v	f	f
V F	v	f	v	f
F V	v	v	f	f
F F	f	f	v	f

